

Henrique B. Guarines

4. Explique o que é Método das Correntes de Malha. Quantas equações linearmente independentes são necessárias e suficientes para se calcular qualquer variável de uma dada rede linear contendo fontes de corrente e elementos passivos?

E uma técnica de analise de circuitos elétricos base ado na aplicação a 2º Lei de Kirchhoff.

A gantidade de eq. linearmente dependentes necessárias depende da quantidade de malhas independentes do circuito.

Sendo bo número de ramos e no número de nós du rede, temos

Malhas b - n +1

 Conceituar nó, nó de referência e explicar porque o Método de Análise Nodal é o mais utilizado para a análise de grandes sistemas elétricos de potência.

Noj em um circuito elétrico, é o ponto de interligação de dois ou mais elementos no circuito.

No de referencia é o no utilizado como referencial do sistema (Atenamento)

metodo de omálise nodal é amplemente usado por sua facilidade em ser transformado em matrizes para calculos com muitas variaveis, além de engir menos equações.

14. Explique o que ocorre com a Matriz Admitância Nodal (YBUS) se a rede que ela representa for muito malhada,

Quando o sistema é muito malhado (muitos romos e nos), menos elementos fora da dagonal principal sas iguais a zero.

17. Apresente uma rede cuja matriz YBUS é a seguinte:

$$Y_{BUS} = \begin{bmatrix} -j12 & j5 & j4 \\ j5 & -j24 & j2 \\ j4 & j2 & -j8 \end{bmatrix}$$

